

一、填空题

1. 导通, 截止
2. 关, 高电平, 开, 低电平
3. 3.0, 0.35
4. **ECL,TTL,CMOS, CMOS,TTL,ECL, CMOS,TTL,ECL**
5. 0, 1
6. $\overline{F} = (A + B)(\overline{C} + \overline{D})$, $F^* = (\overline{A} + \overline{B})(C + D)$
7. $F = A\overline{B} + AC + \overline{C}D$
8. 存储电路, 反馈电路, 输入信号
9. 编码
10. 译码, n , 2^n
11. 1111110111

二、选择题

1. ③

2. ④

3. ②

4. ④

5. ①

$$\begin{aligned} F &= AB + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{C}D + \overline{D} \\ &= AB + C(\overline{A} + \overline{B}) + \overline{C}D + \overline{D} \\ &= AB + \overline{A}\overline{B}C + \overline{C}D + \overline{D} \\ &= AB + \overline{A}\overline{B}C + \overline{C}D + AB\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{D} \\ &= AB(1 + \overline{D}) + \overline{A}\overline{B}(C + \overline{D}) + \overline{C}D \\ &= AB + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{C}D \\ &= AB + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + AB\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D \\ &= AB(1 + \overline{C}D) + \overline{A}\overline{B}(\overline{C}D + \overline{C}D) \\ &= AB + \overline{A}\overline{B} \\ &= 1 \end{aligned}$$

6. ②

$$\begin{aligned} F &= \overline{0 + 1 \cdot \overline{1}}(0 + 1) \\ F &= \overline{0 + 0 \cdot 1} \\ F &= 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

7. ③

$$\begin{aligned} A \oplus B &= \overline{A}B + A\overline{B} \\ \overline{A} \oplus \overline{B} &= \overline{\overline{A}B} + \overline{A\overline{B}} \\ \therefore A \oplus B &= \overline{\overline{A} \oplus \overline{B}} \end{aligned}$$

8. ③

9. ③

10. ②

11. ④

问答与计算题

1.

$$\begin{aligned}ABC + \overline{A}BD &= ABC(D + \overline{D}) + \overline{A}BD(C + \overline{C}) \\&= ABCD + ABC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D \\&= m_5 + m_7 + m_{14} + m_{15}\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}F &= \overline{AB + BC} + A\overline{C} \\&= \overline{AB} \cdot \overline{BC} + A\overline{C} \\&= (\overline{A} + \overline{B})(\overline{B} + \overline{C}) + A\overline{C} \\&= \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{B} \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{C} \\&= \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C}(A + \overline{A}) + \overline{B}(1 + \overline{C}) \\&= \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} + \overline{B} \\&= \overline{B}(1 + \overline{A}) + \overline{C} \\&= \overline{B} + \overline{C}\end{aligned}$$

3. 真值表如下

A	B	C	OUT
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$OUT = BC + AC + AB + ABC = AB + AC + BC$$

Verilog HDL 程序


```
module temperature(A,B,C,OUT);  
    input A, B, C;  
    output OUT;  
  
    assign OUT = A & B | B & C | A & C;  
  
endmodule
```

4.


$$\begin{aligned} & \overline{BCD} + \overline{BCD} + \overline{ACD} + \overline{ABCD} + \overline{ABCD} + \overline{BCD} + \overline{BCD} \\ \Rightarrow & \overline{BCD} + \overline{BCD} + \overline{ABCD} + (A + \overline{AB})CD + B(\overline{CD} + CD) \\ \Rightarrow & \overline{BCD} + \overline{BCD} + \overline{ABCD} + (A + \overline{A} + \overline{B})CD + B \\ \Rightarrow & \overline{BCD} + \overline{BCD} + \overline{ABCD} + CD + B \\ \Rightarrow & C(\overline{BD} + D) + B(1 + \overline{CD} + \overline{ACD}) \\ \Rightarrow & C(D + \overline{D})(D + \overline{B}) + B \\ \Rightarrow & C(D + \overline{B}) + B \\ \Rightarrow & CD + C\overline{B} + B \\ \Rightarrow & (B + \overline{B})(B + C) + CD \\ \Rightarrow & B + C + CD \\ \Rightarrow & B + C(1 + D) \\ \Rightarrow & B + C \end{aligned}$$

5. 利用4个**CT74151**多路选择器和**ABC**让各个多路选择器来按位输出，然后用**2线-4线译码器(74139)**控制多路选择器的输出，就可以完成**32位**的多路选择器了。


实现方法如下图

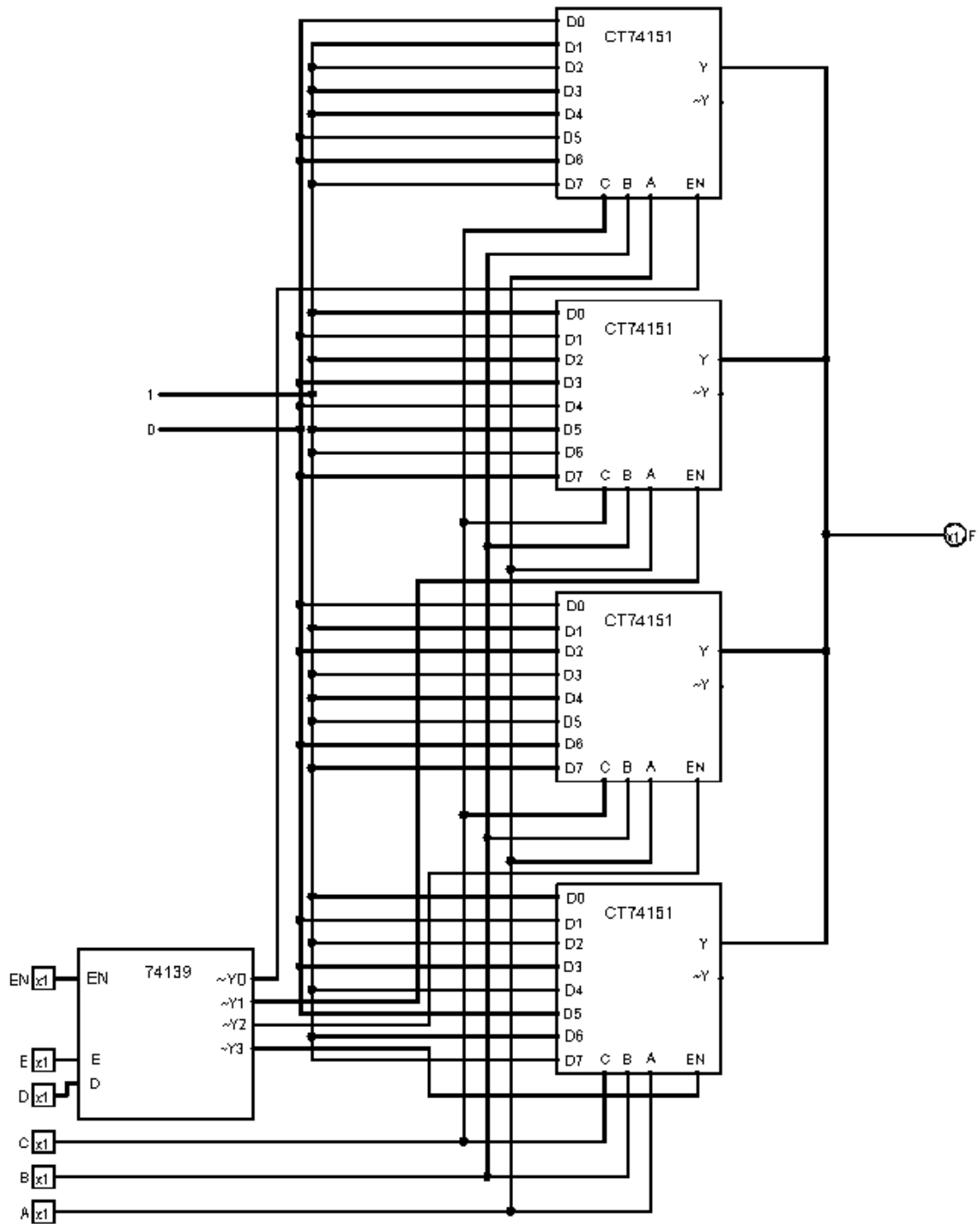

6. (1) 三进制半加器

 

(2) 三进制全加器

 


7.(1) 真值表如下

x_3	x_2	x_1	x_0	a	b	c	d	e	f	g	out
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	2
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	3
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	5
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	6
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	A
1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	B
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	C
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	D
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	E
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	F

(2)

$$a = m_0 + m_2 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{12} + m_{14} + m_{15}$$

a的卡诺图

 


化简得

$$a = \overline{x_2} \overline{x_0} + \overline{x_3} x_1 + \overline{x_3} x_2 x_0 + x_2 x_1 + x_3 \overline{x_2} \overline{x_1} + x_3 \overline{x_0}$$

$$b = m_0 + m_4 + m_5 + m_6 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{12} + m_{14} + m_{15}$$

b的卡诺图

 


化简得

$$b = \bar{x}_1 \bar{x}_0 + \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + x_2 \bar{x}_0 + x_3 \bar{x}_2 + x_3 x_1$$

$$c = m_0 + m_2 + m_6 + m_8 + m_{10} + m_{11} + m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15}$$

c的卡诺图

 


化简得

$$c = \bar{x}_2\bar{x}_0 + x_1\bar{x}_0 + x_3x_1 + x_3x_2$$

$$d = m_0 + m_2 + m_3 + m_5 + m_6 + m_8 + m_9 + m_{11} + m_{12} + m_{13} + m_{14}$$

d的卡诺图

 


化简得

$$d = \overline{x_3}\overline{x_2}\overline{x_0} + \overline{x_2}x_1x_0 + x_2\overline{x_1}x_0 + x_2x_1\overline{x_0} + x_3\overline{x_1}$$

$$e = m_0 + m_1 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{13}$$

e的卡诺图

 


化简得

$$e = \overline{x_2} \overline{x_1} + \overline{x_2} x_0 + \overline{x_1} x_0 + \overline{x_3} x_2 + x_3 \overline{x_2}$$

$$f = m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_7 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{13}$$

f的卡诺图

 


化简得

$$f = \overline{x}_3 \overline{x}_2 + \overline{x}_3 x_1 + \overline{x}_3 \overline{x}_0 + x_1 \overline{x}_0 + \overline{x}_2 \overline{x}_1$$

$$g = m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{13} + m_{14} + m_{15}$$

g 的卡诺图

 

化简得

$$g = \overline{x_2}x_1 + x_1\overline{x_0} + \overline{x_3}x_2\overline{x_1} + x_3\overline{x_2} + x_3x_0$$

(3) Verilog HDL 程序

```
module light(x,a,b,c,d,e,f,g);
    input [3:0] x;
    output a, b, c, d, e, f, g;

    assign a = ~x[2] & ~x[0] | ~x[3] & x[1] | ~x[3] & x[2] & x[0] | x[2] &
x[1] | x[3] & ~x[2] & ~x[1] | x[3] & ~x[0];
    assign b = ~x[1] & ~x[0] | ~x[3] & x[2] & ~x[1] | x[2] & ~x[0] | x[3] &
~x[2] | x[3] & x[1];
    assign c = ~x[2] & ~x[0] | x[1] & x[0] | x[3] & x[1] | x[3] & x[2];
    assign d = ~x[3] & ~x[2] & ~x[0] | ~x[2] & x[1] & x[0] | x[2] & ~x[1] &
x[0] | x[2] & ~x[1] & x[0] | x[2] & x[1] & ~x[0] | x[3] & ~x[1];
    assign e = ~x[2] & ~x[1] | ~x[2] & x[0] | ~x[1] & x[0] | ~x[3] & x[2] |
x[3] & ~x[2];
    assign f = ~x[3] & ~x[2] | ~x[3] & x[1] | ~x[3] & ~x[0] | x[1] & ~x[0] |
~x[2] & ~x[1];
    assign g = ~x[2] & x[1] | x[1] & ~x[0] | ~x[3] & x[2] & ~x[1] | x[3] &
~x[2] | x[3] & x[0];

endmodule
```